

Ley de Ohm y teorema de Thevenin

Adrián Arce Sánchez

21 de octubre de 2018

Resumen

En este informe se realiza el estudio del circuito de un entrenador mediante la ley de Ohm. Una vez estudiado se hará uso de este para probar el teorema de Thevenin.

1. Fundamento Teórico

Uno de los conceptos clave a la hora de hablar de un circuito es la ley de Ohm. Esta, establece una relación de proporcionalidad entre la corriente que circula por un elemento circuital y la diferencia de potencial en los extremos del mismo. La constante de proporcionalidad que rige esta ley se denomina la resistencia. Se trata de una propiedad intrínseca de cada elemento circuital siendo la capacidad de oponerse al flujo de corriente que lo atraviesa. Esta propiedad depende de las dimensiones del material con el que se ha construido dicho circuito.

$$V_0 = RI$$

Cuando por dos o más elementos circuitales fluye la misma corriente se dice que estos elementos están conectados en serie. En estos casos es posible crear un circuito equivalente en el cual todos los elementos que presentan resistencia a la corriente se representan mediante una única resistencia cuyo valor queda definido como la suma de todas las resistencias de los elementos por separado.

$$R_{serie} = \sum_{i=1}^N R_i$$

Además, podemos declarar a partir de las resistencias en serie, una asociación de resistencias. Capaces de repartir la tensión suministrada a cada uno de los elementos de la asociación. De este modo, la tensión "Vi" que el elemento i recibirá vendrá dado por la ecuación:

$$V_i = \frac{R_i}{\sum_{i=1}^N R_i} V_0$$

1.1. Teorema de Thevenin-Norton

El teorema de Thevenin-Norton permite estudiar circuitos complejos a los cuales somos incapaces de acceder en su totalidad o resultan demasiado complejos para poder ser representados gráficamente.

“Cualquier red fuente resistiva lineal actúa desde una par de terminales como una fuente de tensión ideal, denominada tensión Thevenin, conectada en serie a una resistencia de valor R_{Th} , denominada resistencia Thevenin”

De este modo, es posible obtener la tensión Thevenin y la resistencia Thevenin en las siguientes condiciones:

$$V_{Th} = V_{ab} \parallel_{I=0}$$

$$R_{Th} = R_{ab} \parallel_{\text{Todas las fuentes cortocircuitadas}}$$

2. Realización de la Práctica

En la primera parte de la sesión debíamos identificar los elementos circuitales que se encontraban en el entrenador. El circuito estaba compuesto por 4 resistencias, una conexión para un amperímetro, y una conexión para una fuente de tensión variable.

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos de las resistencias:

/	Valor nominal	Tolerancia	Valor medio	Precisión del polímetro
R1	4,7	5 %	4,656	0,045
R2	33	5 %	33,11	0,33
R3	10,0	5 %	9,97	0,12
R4	22,0	5 %	21,79	0,23

Una vez obtenidos los valores de las resistencias, se montó el dibujo de la figura 2. En éste, se midió el valor de las tensiones V_{ab} y V_{bc} en el intervalo de $[0,20V]$ con estos datos que quedan reflejados en la tabla del apéndice obtuvimos las siguientes gráficas:

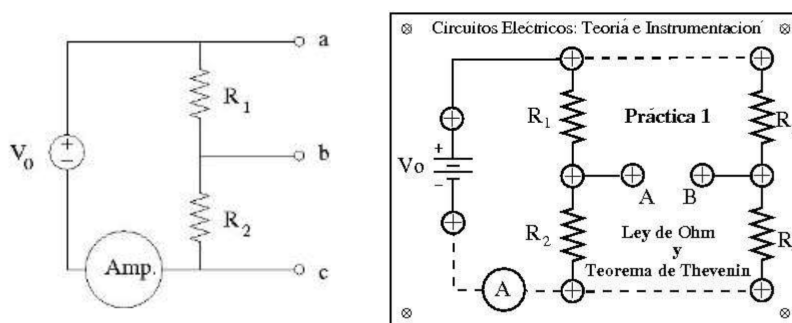


Figura 1: Circuito A del entrenador

2.1. Teorema de Thevenin

Hola a todos

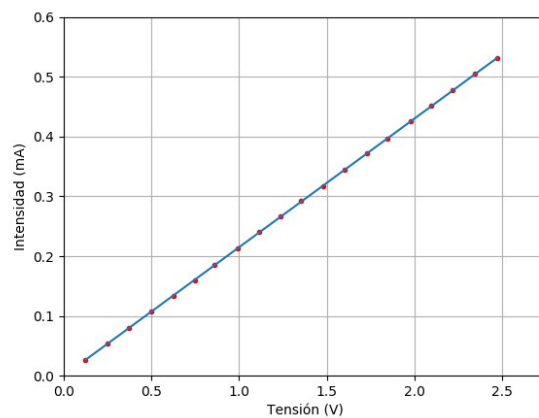


Figura 2: Gráfica ac

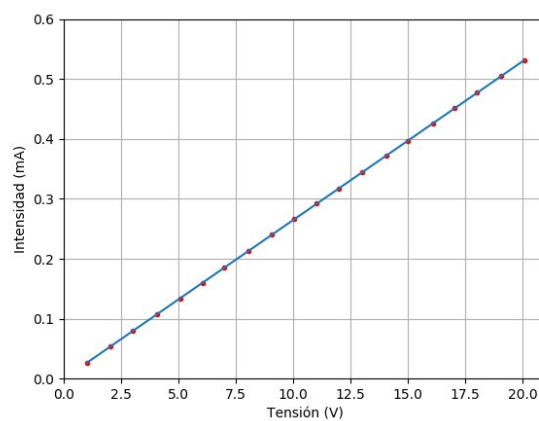


Figura 3: Gráfica ab

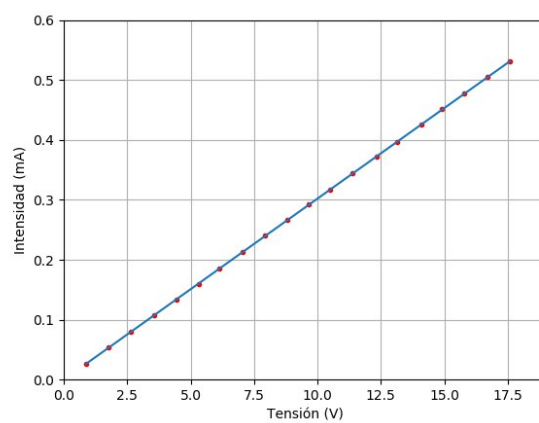


Figura 4: Gráfica bc